## **ELEKTROTECHNISCH TEKENEN**

met de AutoCAD-applicatie



Machineschakelingen

# **Docentenhandleiding**

S.J. Kuipers H.J. Trox

**CADdidact** 

#### Loep

Het onderdeel Machineschakelingen is opgenomen in de loeps voor de MK-EIT en de MK-AEN (niveau 4) opgenomen in de deelkwalificatie DK3401: Basisvaardigheden energietechniek onder Tekenen 4 MK6364. Volgens de aanbiedingsformulieren wordt dit programma uitgevoerd in het 4e semester.

## Programma

Wij (auteurs) stellen het volgende (minimale) programma voor in lessen van 2 x 50 minuten: De overige opgaven uit het boek kunnen als verrijkingsstof worden aangeboden.

## Kwartiel 7: Handbediende machineschakelingen.

Les 1	Opgave H-01	Handbediende aan/uitschakelaar (voorbeeld)
Les 2	Opgave H-02	Handbediende aan/uitschakelaar
Les 3	Opgave H-03	Handbediende omkeerschakelaar
Les 4	Opgave H-04	Handbediende sterdriehoekschakelaar
Les 5	Opgave H-06	Handbediende poolomschakelaar Y/Y
Les 6	Opgave H-07	Handbediende poolomschakelaar Y/YY

#### Toets naar keuze:

-	Opgave H-05	Handbediende sterdriehoek-omkeerschakelaar
-	Opgave H-08	Handbediende omkeer-poolomschakelaar D/YY

#### Kwartiel 8: Machineschakelingen met elektromagnetische schakelaars.

Les 1	Opgave E-01	Elektromagnetsche aan/uitschakelaar (voorbeeld)
Les 2	Opgave E-02	Elektromagnetsche aan/uitschakelaar (algemeen)
Les 3	Opgave E-02	Elektromagnetsche aan/uitschakelaar (bedradingsschema)
Les 4	Opgave E-04	Elektromagnetische omkeerschakelaar (algemeen)
Les 5	Opgave E-04	Elektromagnetische omkeerschakelaar (bedradingsschema)
Les 6	Opgave E-06	Elektromagnetische sterdriehoekschakelaar

## Toets:

- Opgave E-07 Elektromagnetische sterdriehoek-omkeerschakelaar

## UITVOERING VAN DE TEKENOPDRACHTEN

#### Handbediende schakelingen H-01 t/m H-08

#### Werkvolgorde

De deelnemers voeren de tekeningen H-01 t/m H-08 met het programma \*CADELAT\* Machines als volgt uit:

- 1 Teken het grondschema.
- 2 Teken het stroomkringschema losse tekenwijze.
  - Vul bij de contacten van de nokkenschakelaars alleen de standaanduidingen in.
- 3 Teken het stroomkringschema vaste tekenwijze.
- 4 Plaats in het stroomkringschema losse tekenwijze de aansluitpunten van de contacten van de nokkenschakelaar.
- Teken het aansluitschema.

#### Elektromagnetische schakelingen E-01 t/m E-10

#### Werkvolgorde

De deelnemers voeren tekening E-01 t/m E10 met het programma \*CADELAT\* Machines als volgt uit:

- 1 Start het blad Algemeen
- 2 Teken het grondschema.
- 3 Teken het hoofdstroomschema als verklarend schema.
  - Vul bij de contactor en de thermische beveiliging nog geen stroomkringreferentie in.
- 4 Teken het hulpstroomschema als verklarend schema.
- 5 Maak een afdruk van het blad Algemeen en bewaar het bestand.
- 6 Start het blad Bedradingsschema
- 7 Bedraad de kast volgens het hoofd- en hulpstroomschema
- 8 Maak een afdruk van het bedradingsschema en bewaar het bestand
- 9 Open het bestand van het blad Algemeen
- Vul het hoofd- en hulpstroomschema aan met bedradingsgegevens.
- Teken het aansluitschema.

## Opgave H-01 Handbediende aan/uitschakelaar (voorbeeld)

## Berekeningen

In motor =  $2 \times 2,2 = 4,4 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 4,4 = 25,4 \text{ A}$ 


In smeltveiligheid = 16 A (tot 32A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 17,7 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

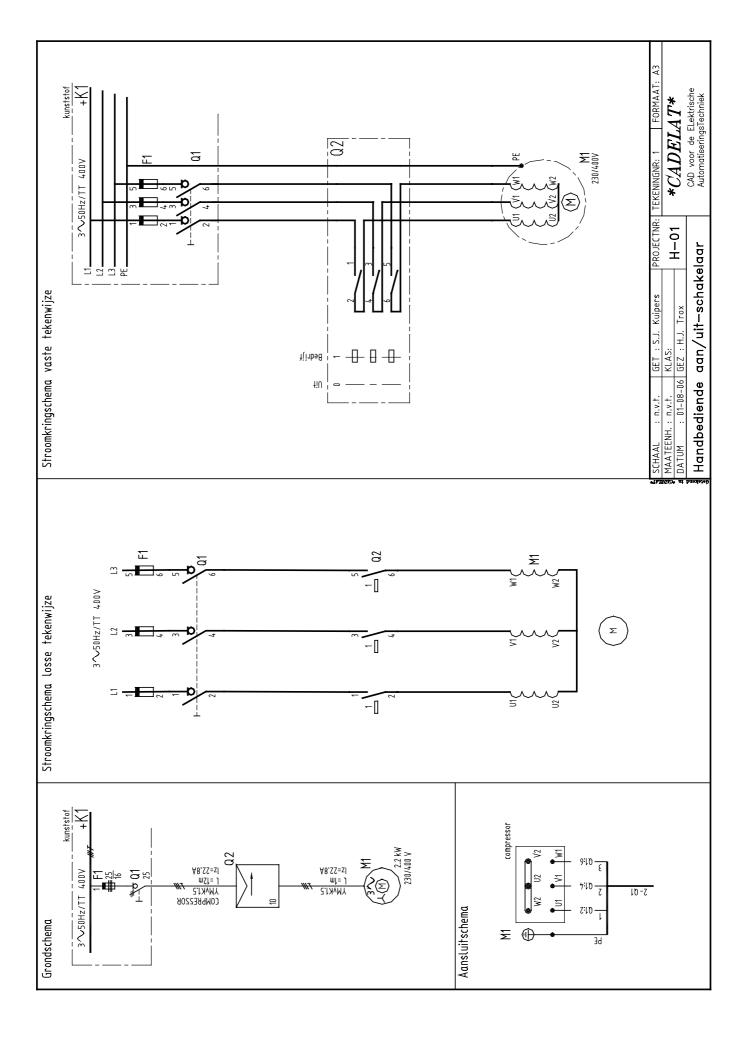Ft = 1.08 (tabel 52-D1) Iz leiding =  $22 \times 1.08 = 23.8 \text{ A}$ 



## Opgave H-02 Handbediende aan/uitschakelaar

## Analyse

De deelnemers analyseren de verschillen die er zijn t.o.v. de voorbeeldtekening H-01. De verschillen zijn:

- 1 Het netstelsel (TN-S)
- 2 De toepassing van de motor (centrifugaalpomp)
- 3 Het vermogen van de motor (1,5 kW)
- 4 De motorspanning (400/690 V)
- 5 De draairichting (linksom)
- 6 De lengten van de leidingen (16 en 10 m)
- 7 Toepassing vergrendelbare werkschakelaar.

## Berekeningen

In motor =  $2 \times 1,5 = 3 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 3 = 18 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 10 A (tot 20A aanloopstroom)


Iz leiding minimaal 13,1 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,04 (tabel 52-D1)

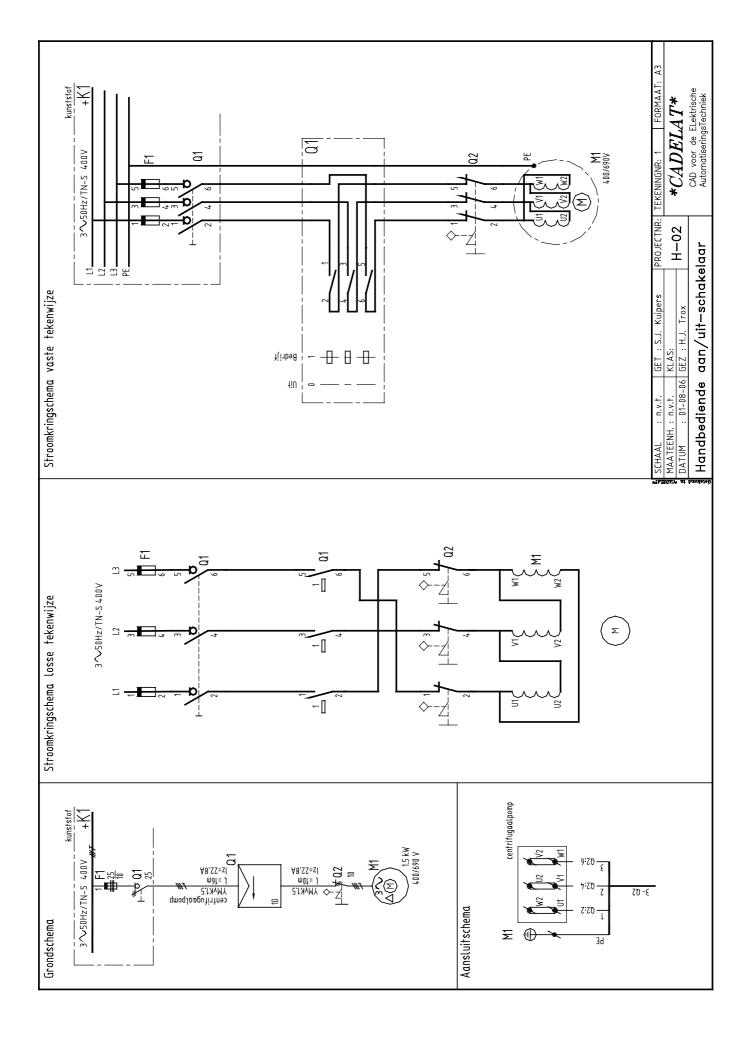Iz leiding =  $22 \times 1,04 = 22,8 \text{ A}$ 



## Opgave H-03 Handbediende omkeerschakelaar

## Berekeningen

In motor =  $2 \times 1,1 = 2,2 \text{ A}$ 


Ia motor =  $6 \times 2,2 = 13,2 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 10,5 Å (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

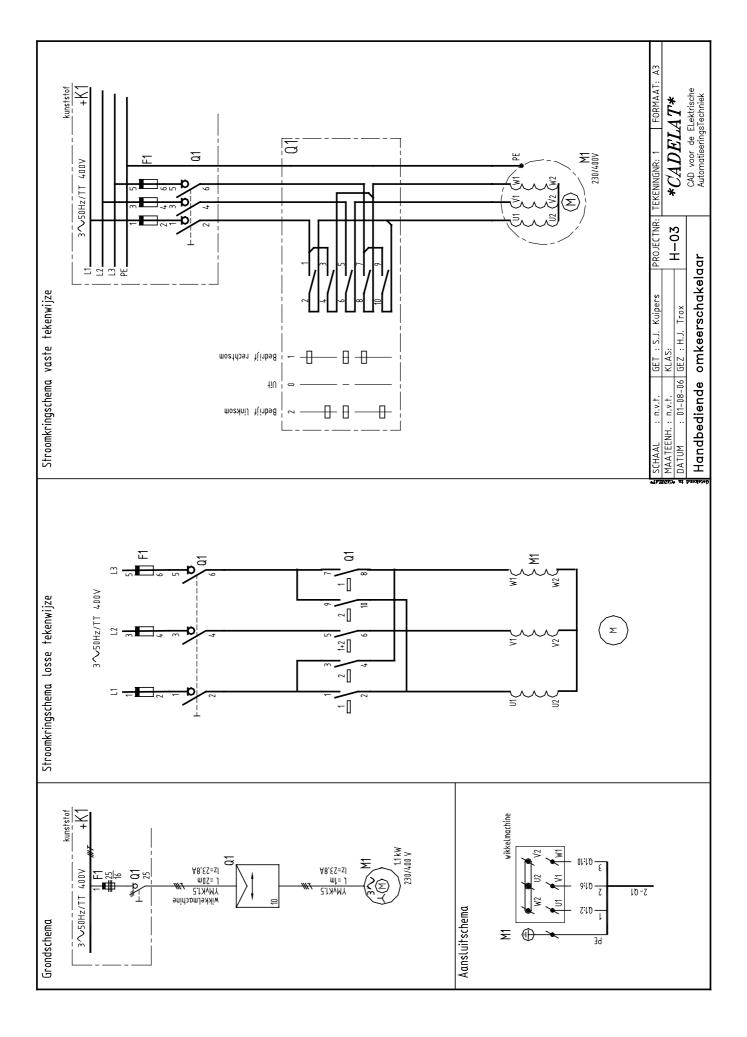Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5 Ft = 1,08 (tabel 52-D1) Iz leiding = 22 x 1,08 = 23,8 A



## Opgave H-04 Handbediende sterdriehoekschakelaar

Berekeningen

In motor =  $2 \times 4 = 8 \text{ A}$ 

Ia motor =  $2 \times 8 = 16 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 10,5 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Voedingsleiding:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)


Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Motorleidingen:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Fk = 0.85 (twee leidingen naast elkaar)

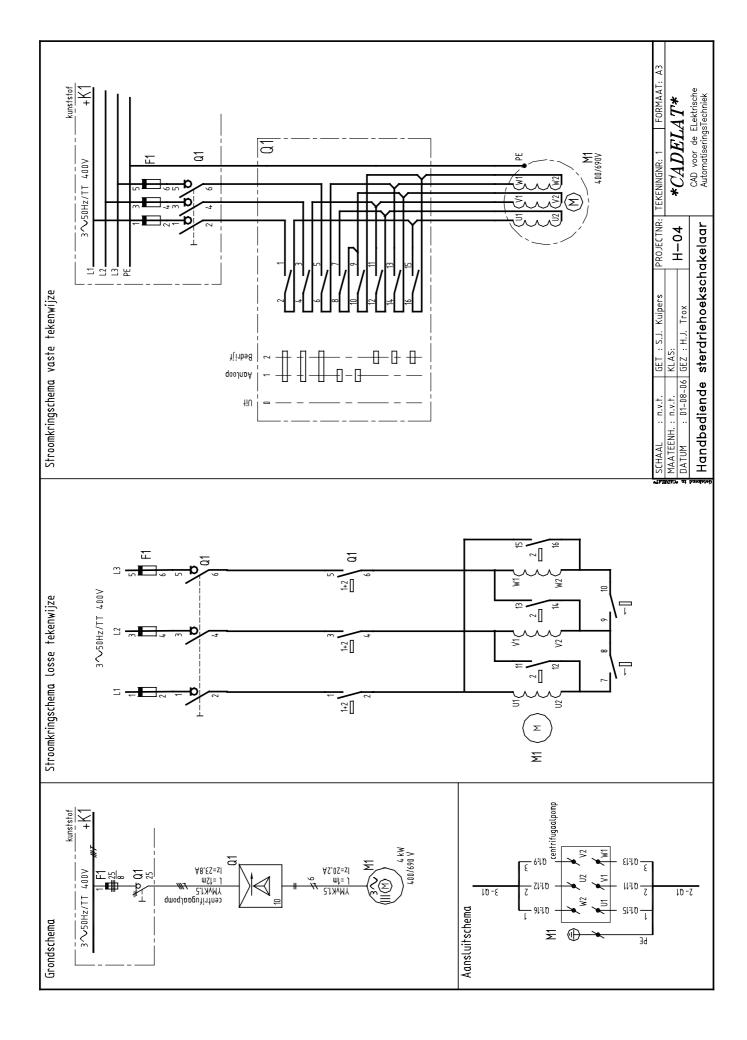

## Opgave H-05 Handbediende sterdriehoek-omkeerschakelaar

Berekeningen

In motor =  $2 \times 5,5 = 11 \text{ A}$ 

Ia motor =  $2 \times 11 = 22 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 12 A (tot 24 A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 15,7 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Voedingsleiding:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)


Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Motorleidingen:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Fk = 0.85 (twee leidingen naast elkaar)

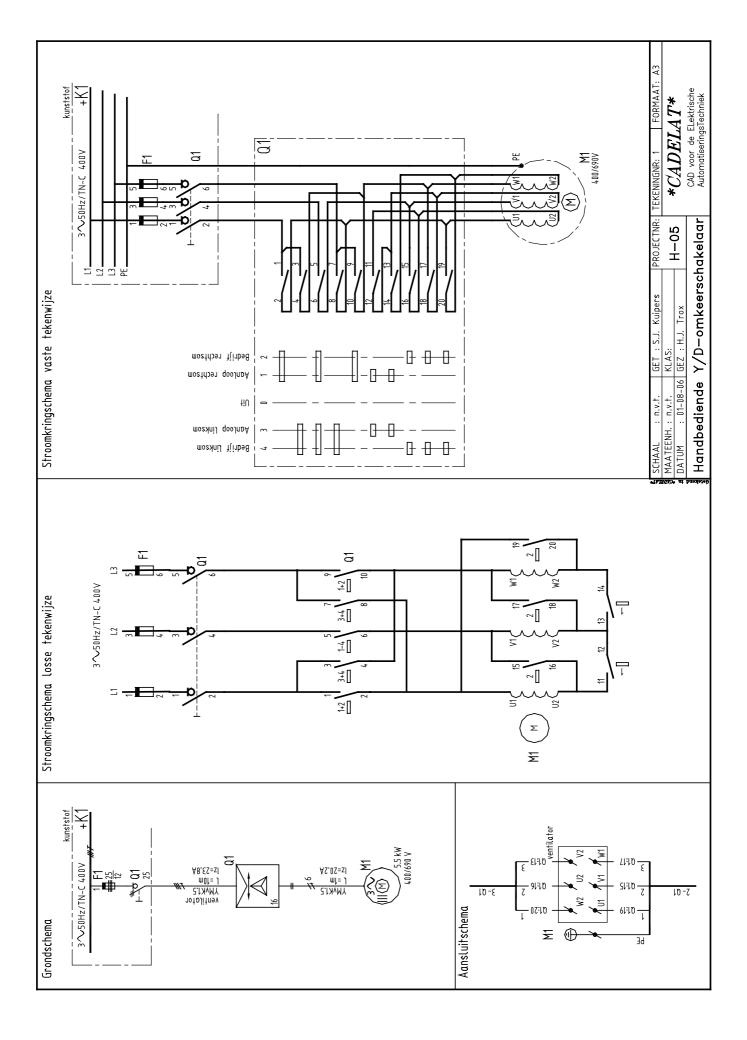

## Opgave H-06 Handbediende poolomschakelaar Y/Y

## Berekeningen

In1 motor =  $2 \times 1, 1 = 2, 2 \text{ A}$ 

 $In2 motor = 2 \times 3 = 6 A$ 

Ia motor =  $6 \times 2.2 = 13.2 \text{ A}$  (bij laag toerental)

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16 A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 10,5 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Voedingsleiding:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)


Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Motorleidingen:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Fk = 0.85 (twee leidingen naast elkaar)

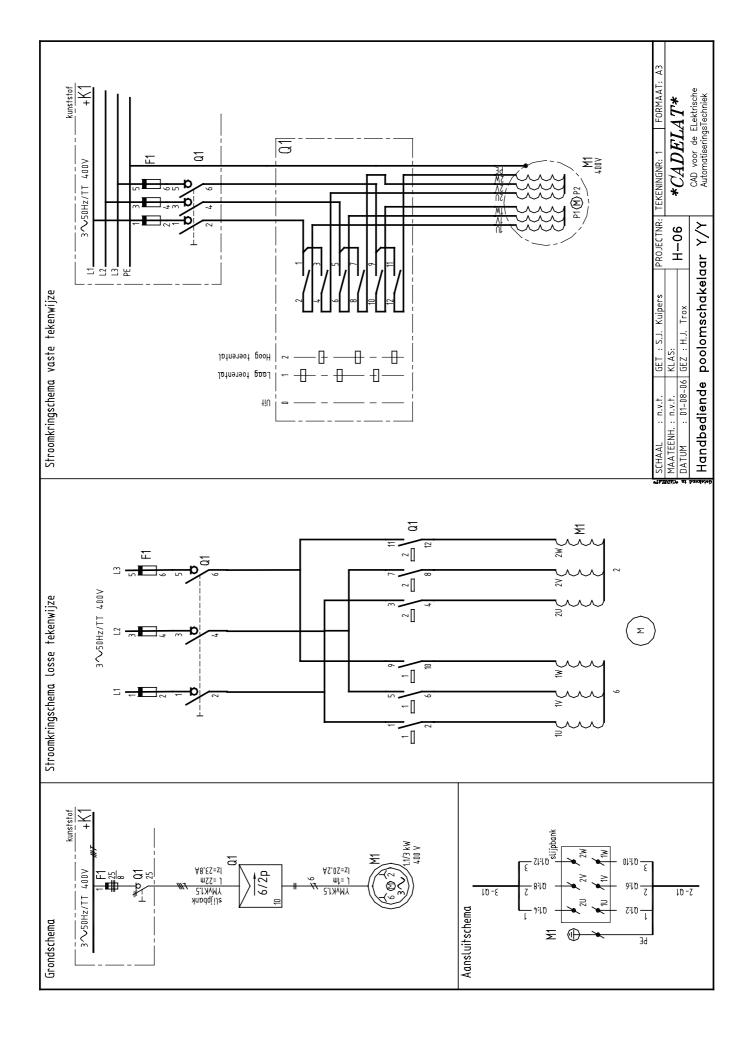

## Opgave H-07 Handbediende poolomschakelaar Y/YY

## Berekeningen

In1 motor =  $2 \times 1, 1 = 2, 2 \text{ A}$ 

In2 motor =  $2 \times 2, 2 = 4, 4 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 2,2 = 13,2 \text{ A}$  (bij laag toerental)

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16 A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 10,5 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Voedingsleiding:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)


Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Motorleidingen:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Fk = 0.85 (twee leidingen naast elkaar)

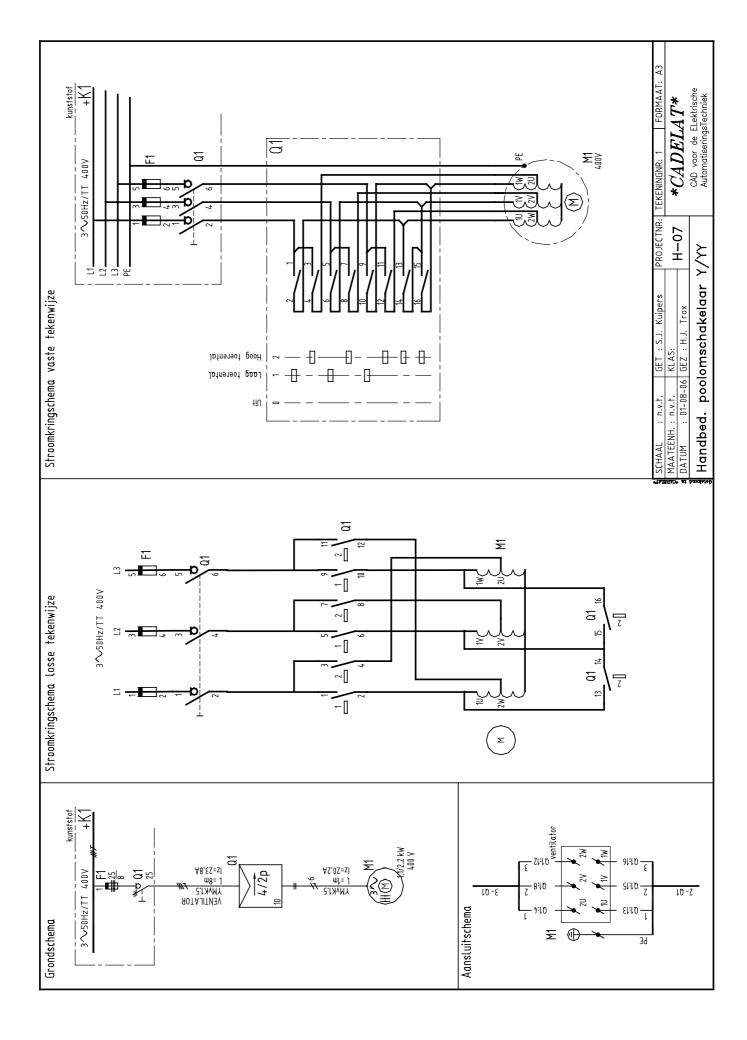

## Opgave H-08 Handbediende omkeer-poolomschakelaar Y/YY

## Berekeningen

In1 motor =  $2 \times 2, 2 = 4,4 \text{ A}$ 

 $In2 motor = 2 \times 3 = 6 A$ 

Ia motor =  $6 \times 4,4 = 26,4 \text{ A}$  (bij laag toerental)

In smeltveiligheid = 16 A (tot 32 A aanloopstroom)

Iz leiding minimaal 17,7 A (tabel 8.53Z)

Leidingaanleg methode C

Voedingsleiding:

Iz = 22 A (tabel 52-C4)

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)


Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Motorleidingen:

Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Fk = 0.85 (twee leidingen naast elkaar)

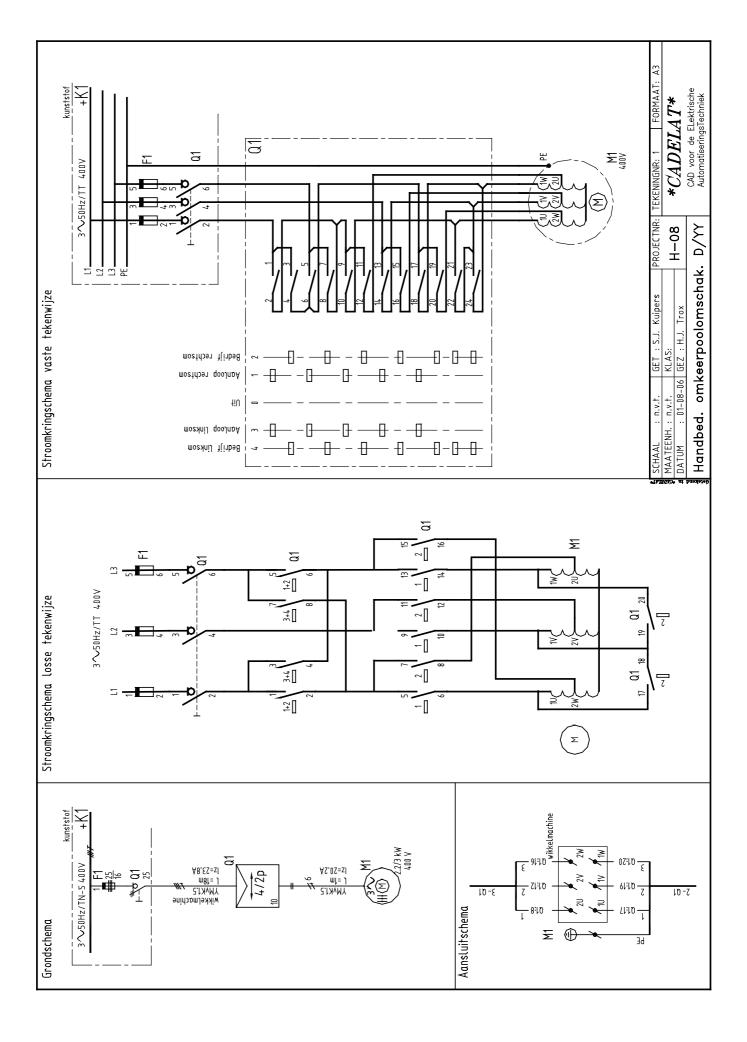

## Opgave E-01 Elektromagnetische aan/uitschakelaar (voorbeeld)

Berekeningen

In motor =  $2 \times 3 = 6 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 6 = 36 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 20 A (tot 40 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid groter dan 16 A dan thermische beveiliging verplicht

Ith = 6 A

Iz leiding minimaal 6 A (vaste belasting)


Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

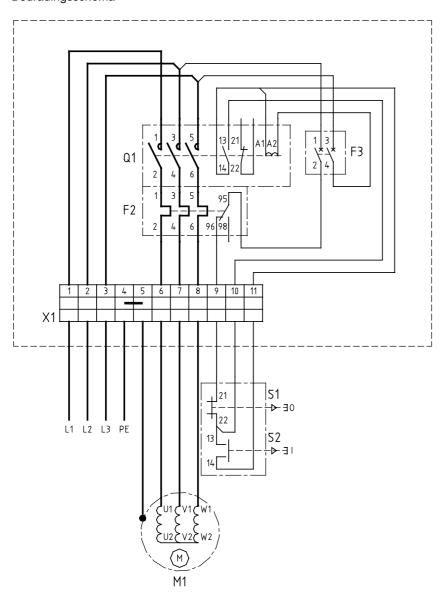Onbelaste hulpstroomleiding 0,5 mm<sup>2</sup>



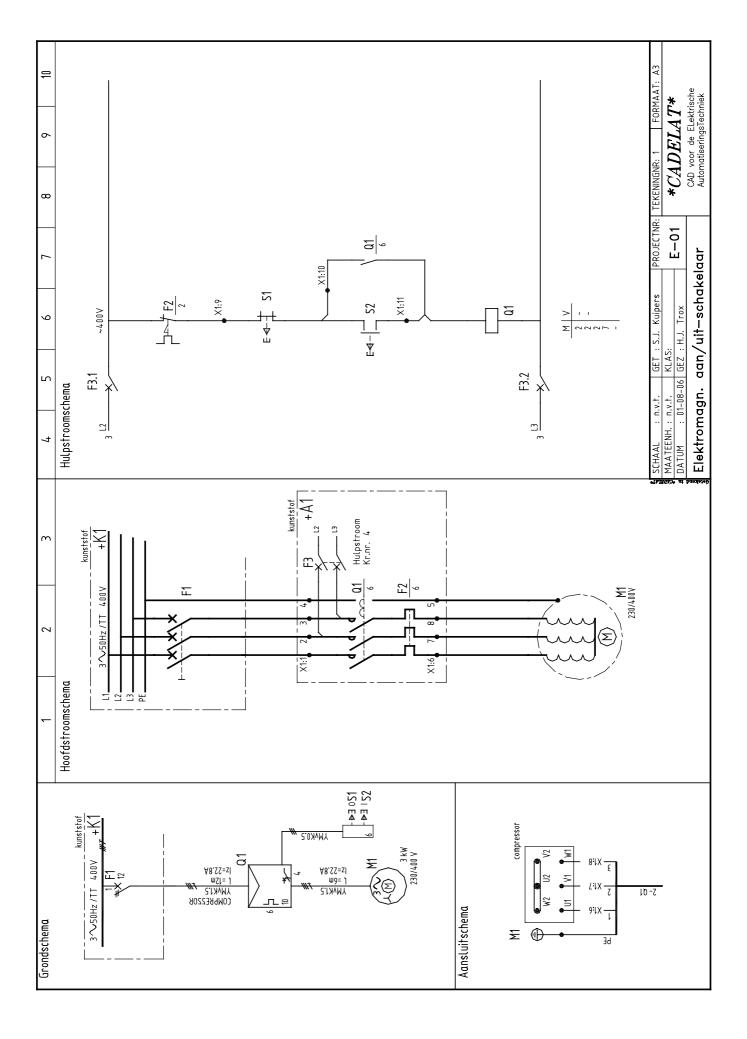

## Opgave E-02 Elektromagnetische aan/uitschakelaar

#### Analyse

De verschillen t.o.v. de voorbeeldtekening E-01 zijn:

- 1 Het netstelsel (met N)
- 2 De toepassing van de motor (centrifugaalpomp)
- 3 Het vermogen van de motor (3 kW)
- 4 De motorspanning (400/690 V)
- 5 De draairichting (linksom)
- 6 De lengten van de leidingen (16 en 10 m)
- 7 Toepassing vergrendelbare werkschakelaar (in de hoofdstroom)
- 8 Spanning hulpstroom (230 V)
- 9 Hulpstroombeveiliging (smeltpatroon)
- 10 Signaallamp bij overbelasting
- 11 Bediening op twee plaatsen.

#### Berekeningen

In motor =  $2 \times 3 = 6 \text{ A}$ . Ia motor =  $6 \times 6 = 36 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 20 A (tot 40 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid groter dan 16 A dan thermische beveiliging verplicht. Ith = 6 A

Iz leiding minimaal 6 A (vaste belasting)


Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

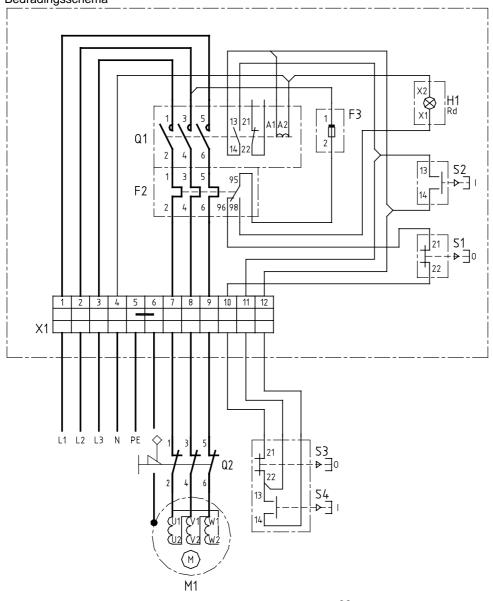Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 





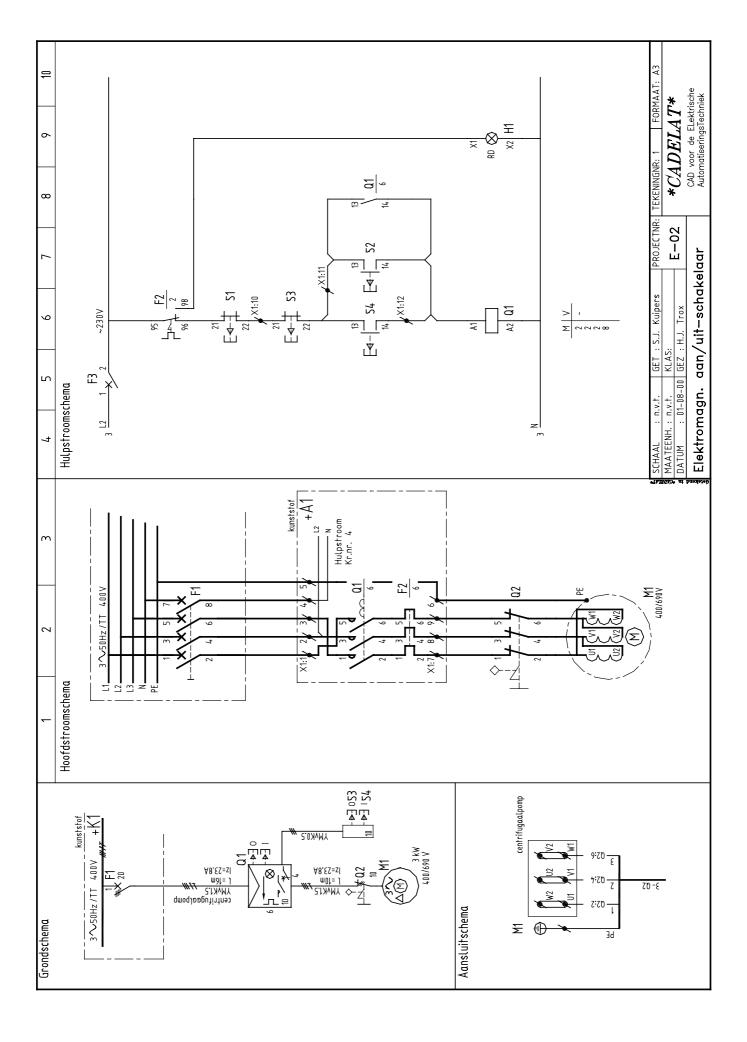

## E-03 Aanzetter voor twee motoren

Berekeningen

In motoren =  $2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ A}$ Ia motoren =  $6 \times 4 = 24 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 12 A (tot 24 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith = 2 A (beide beveiligingen)

Iz leiding minimaal 4 A (vaste belasting)


Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,04 (tabel 52-D1)

Iz leiding =  $22 \times 1,04 = 22,8 \text{ A}$ 

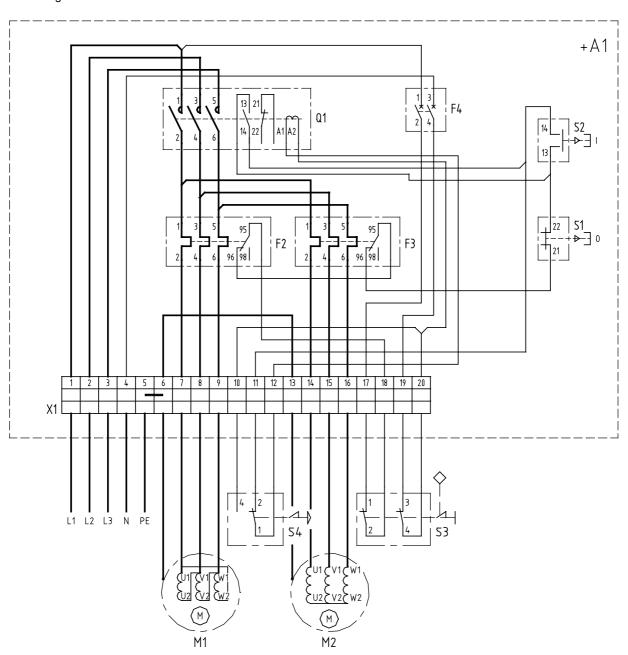Onbelaste hulpstroomleiding 0,5 mm<sup>2</sup>



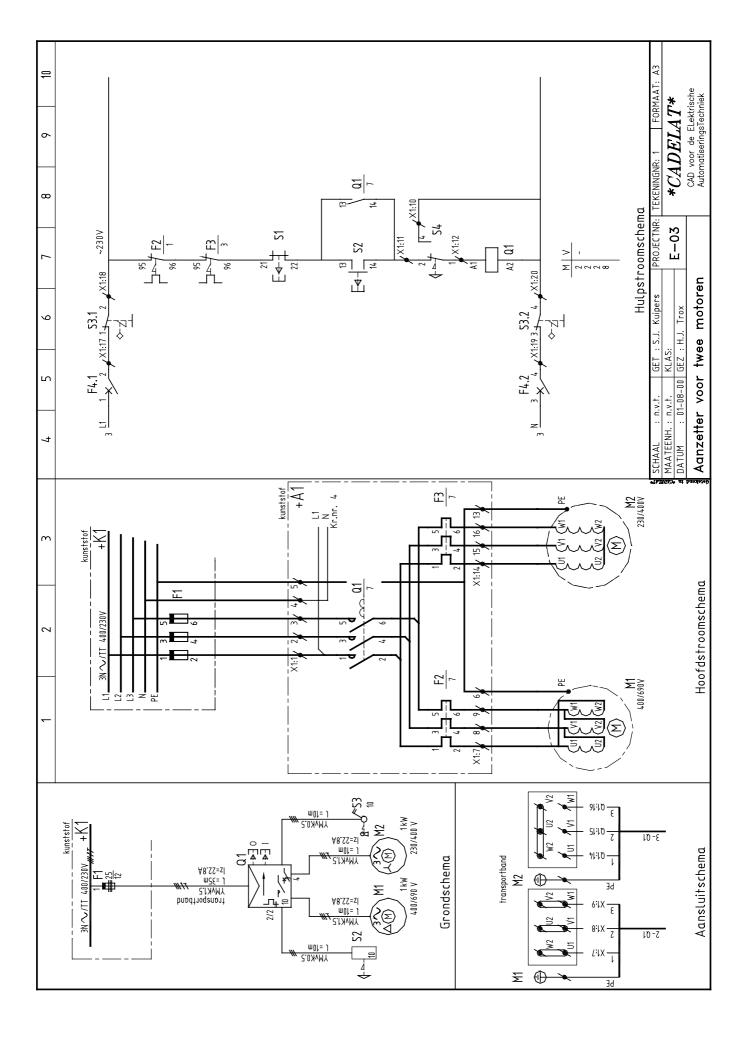

## E-04 Elektromagnetische omkeerschakelaar

Berekeningen

In motor =  $2 \times 2,2 = 4,4 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 4,4 = 26,4 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 16 A (tot 32 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith = 4,4 A

Iz leiding minimaal 4,4 A (vaste belasting)


Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

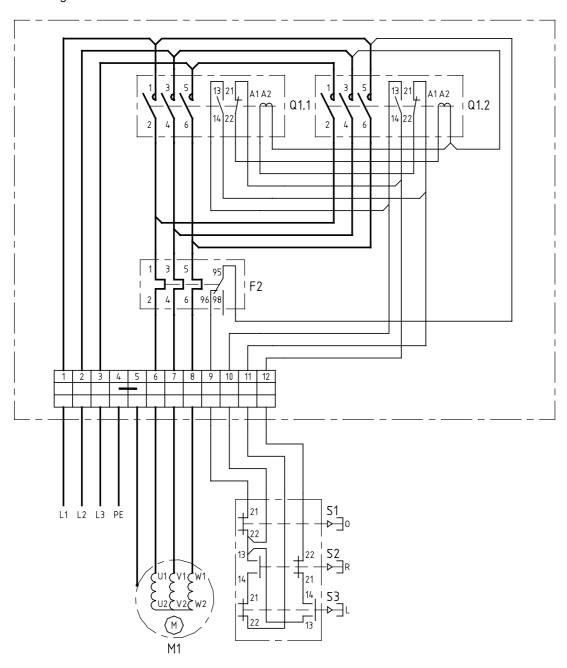Onbelaste hulpstroomleiding 0,5 mm<sup>2</sup>



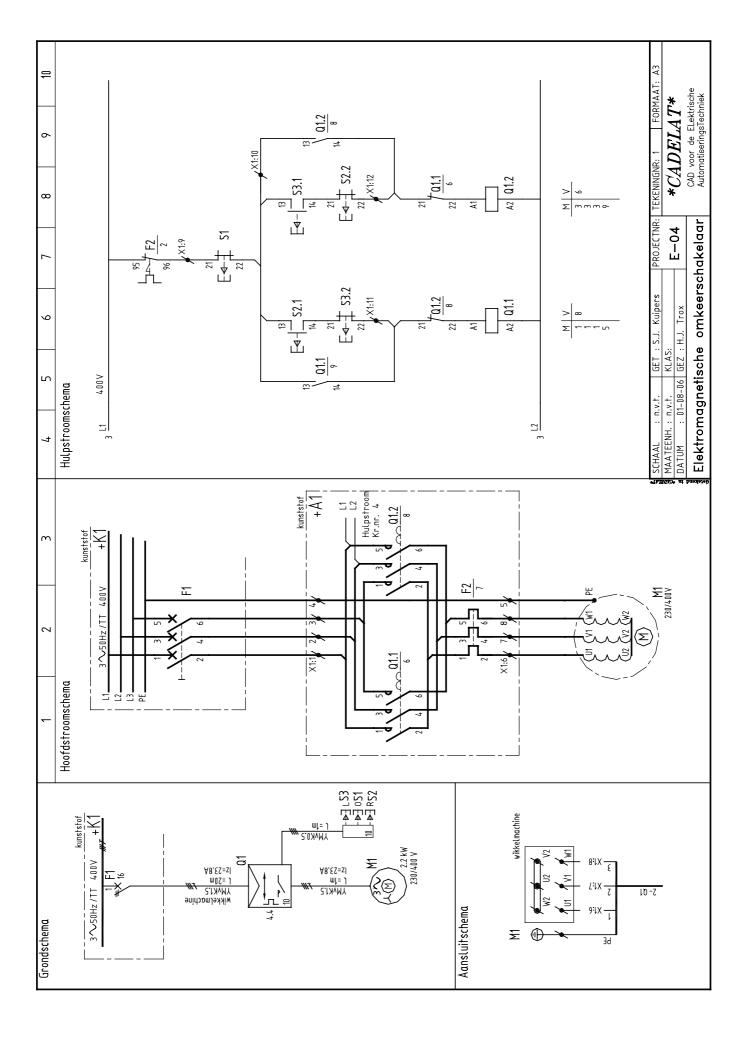

## E-05 Snelle elektromagnetische omkeerschakelaar

Berekeningen

In motor =  $2 \times 0.25 = 0.5 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 0.5 = 3 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 2 A (tot 4 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A, dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith = 0.5 A

Iz leiding minimaal 0,5 A (vaste belasting)


Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz leiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

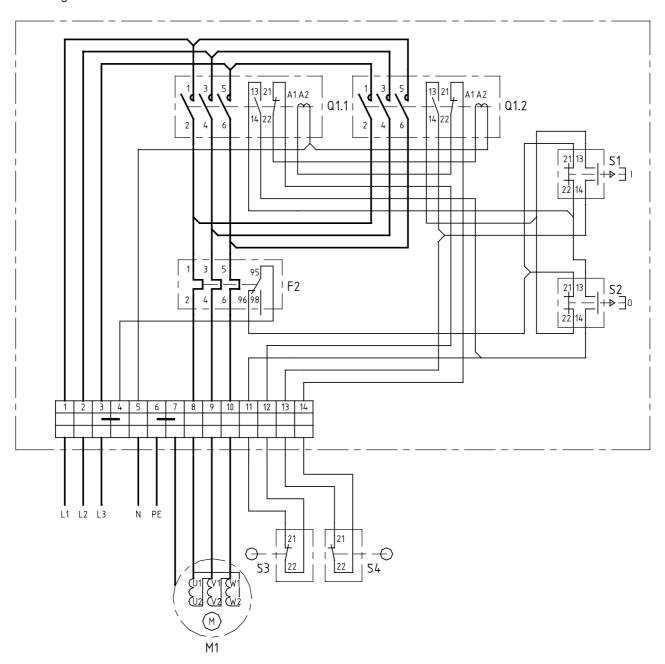Onbelaste hulpstroomleidingen 0,5 mm<sup>2</sup>



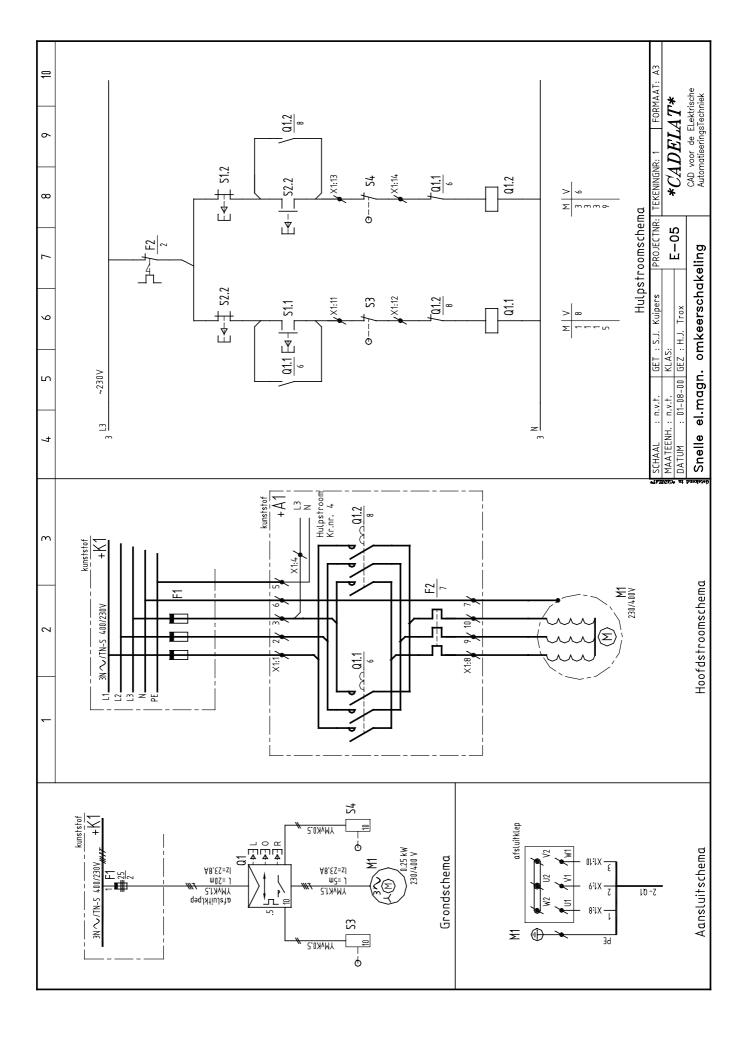

## E-06 Automatische sterdriehoekschakelaar

## Algemene informatie

De smeltveiligheid is niet groter dan 16 A, dan de hulpstroombeveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

## Berekeningen

In motor =  $2 \times 4 = 8 \text{ A}$ 

Ia motor =  $2 \times 8 = 16 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith = In/1,73 = 4,6 A (in motorleiding)

Iz voedingsleiding minimaal 8 A (vaste belasting)

Iz motorleidingen minimaal 4,6 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz voedingsleiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Fk = 0.85 (twee motorleidingen naast elkaar)

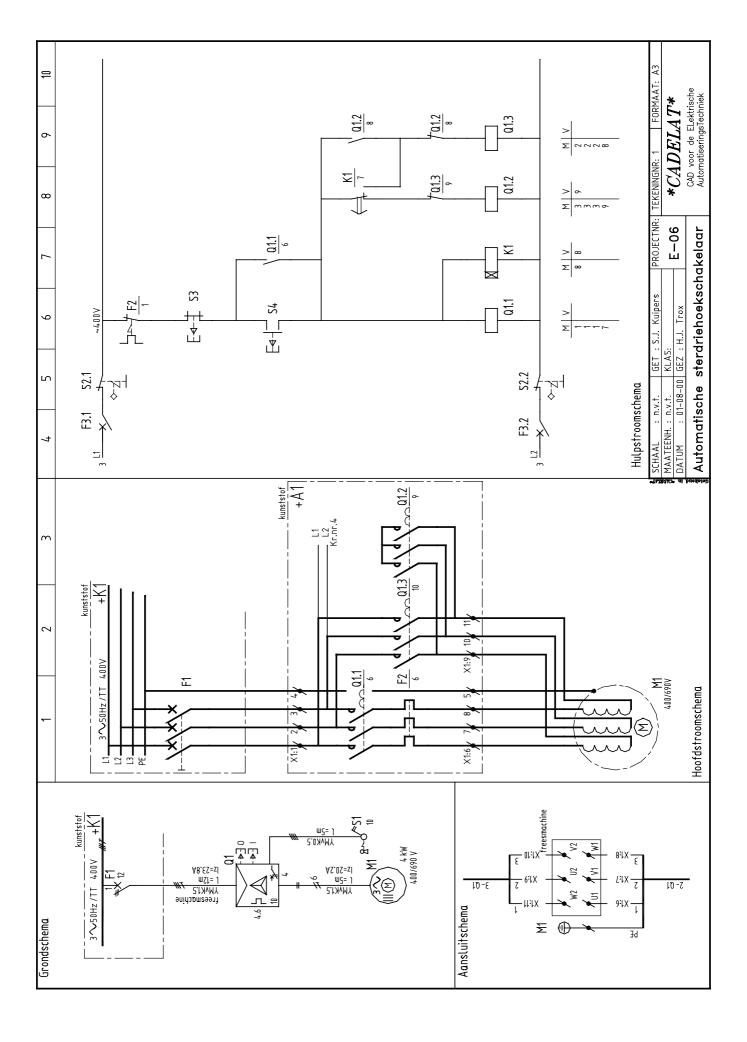Iz motorleidingen =  $22 \times 1,08 \times 0,85 = 20,2 \text{ A}$ 



## E-07 Automatische sterdriehoek-omkeerschakelaar

## Algemene informatie

De smeltveiligheid is niet groter dan 16 A, dan de hulpstroombeveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

## Berekeningen

In motor =  $2 \times 3 = 6 \text{ A}$ 

Ia motor =  $2 \times 6 = 12 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 6 A (tot 12 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith = In/1,73 = 3.5 A (in motorleiding)

Iz voedingsleiding minimaal 6 A (vaste belasting)

Iz motorleidingen minimaal 3,5 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz voedingsleiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Fk = 0.85 (twee motorleidingen naast elkaar)

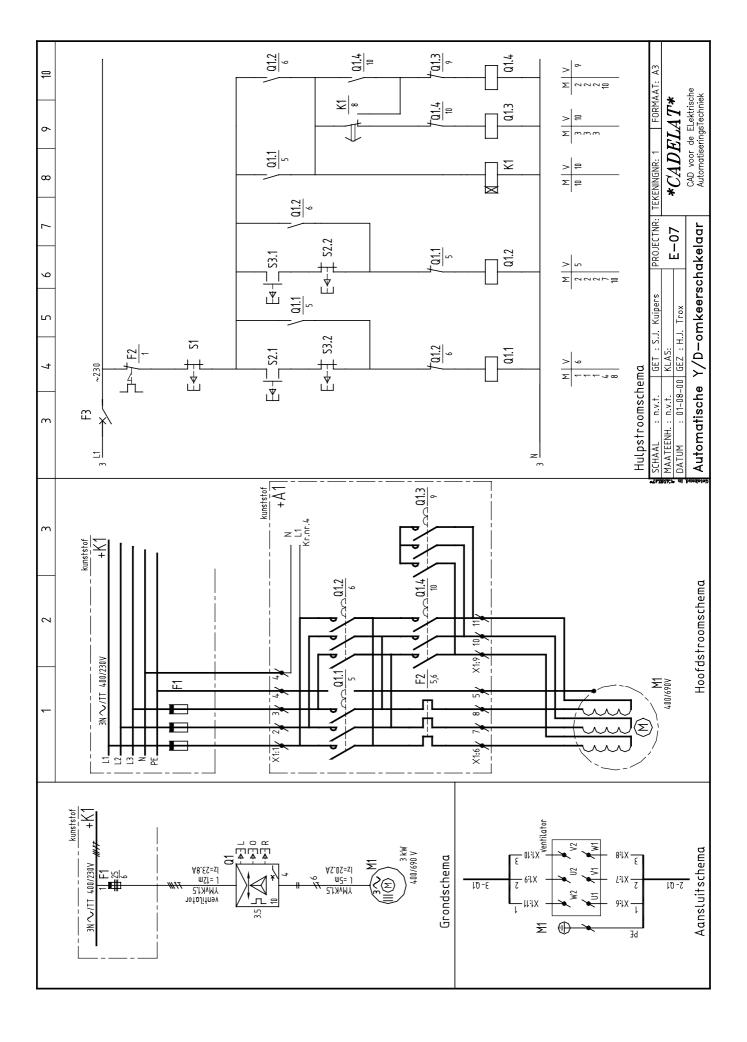Iz motorleidingen =  $22 \times 1,08 \times 0,85 = 20,2 \text{ A}$ 



## E-08 Elektromagnetische poolomschakelaar Y/Y

Berekeningen

In motor laag toerental =  $2 \times 1,1 = 2,2 \text{ A}$ 

In motor hoog toerental =  $2 \times 3 = 6 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 2,2 = 13,2 \text{ A}$  (in laag toerental)

In smeltveiligheid = 8 A (tot 16 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith 1 = 2.2 A (laag toerental)

Ith 2 = 6 A (hoog toerental)

Iz voedingsleiding minimaal 6 A (vaste belasting)

Iz motorleidingen minimaal 2,2 en 6 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz voedingsleiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Fk = 0.85 (twee motorleidingen naast elkaar)

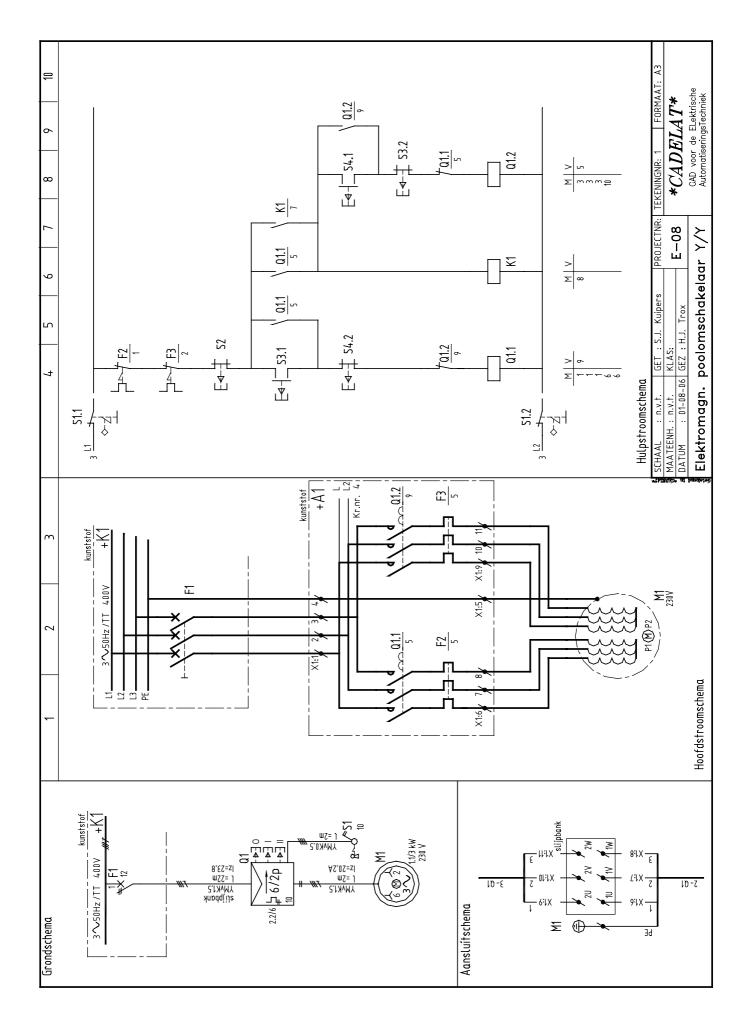Iz motorleidingen =  $22 \times 1,08 \times 0,85 = 20,2 \text{ A}$ 



## E-09 Elektromagnetische poolomschakelaar Y/YY

Berekeningen

In motor laag toerental =  $2 \times 1,1 = 2,2 \text{ A}$ 

In motor hoog toerental =  $2 \times 2,2 = 4,4 \text{ A}$ 

Ia motor =  $6 \times 4,4 = 26,4 \text{ A}$  (in hoog toerental)

In smeltveiligheid = 16 A (tot 32 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid niet groter dan 16 A dan thermische beveiliging niet verplicht, maar wordt in de opgave om bedrijfskundige redenen opgegeven.

Ith 1 = 2,2 A (laag toerental)

Ith 2 = 4.4 A (hoog toerental)

Iz voedingsleiding minimaal 6 A (vaste belasting)

Iz motorleidingen minimaal 2,2 en 4,4 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C


Iz = 22 A (tabel 52-C4) YMvK1,5

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz voedingsleiding =  $22 \times 1,08 = 23,8 \text{ A}$ 

Fk = 0.85 (twee motorleidingen naast elkaar)

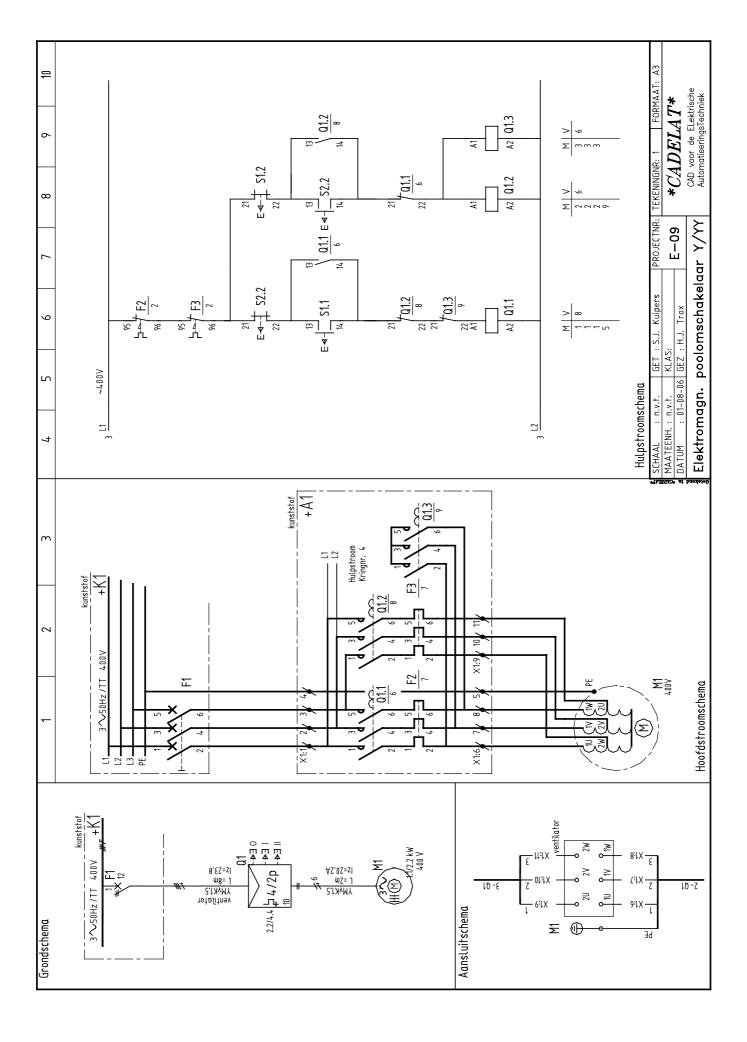Iz motorleidingen =  $22 \times 1,08 \times 0,85 = 20,2 \text{ A}$ 



## E-10 Elektromagnetische rotoraanzetter

Berekeningen

In motor =  $2 \times 25 = 50 \text{ A}$ 

Ia motor =  $1.5 \times 50 = 75 \text{ A}$ 

In smeltveiligheid = 50 A (tot 100 A aanloopstroom)

Smeltveiligheid groter dan 16 A dan thermische beveiliging verplicht

 $Ith = 50 \ A \ (laag \ toerental)$ 

 $Ir = 1,75 \times 50 = 87,5 A$ 

Iz voedings- en motorleiding minimaal 50 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C

Iz = 52 A (tabel 52-C4) YMvK 6

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz voedingsleiding =  $52 \times 1,08 = 54 \text{ A}$ 

Iz rotorleiding minimaal 87,5 A (vaste belasting)

Leidingaanleg methode C

Iz = 96 A (tabel 52-C4) YMvK 10

Ft = 1,08 (tabel 52-D1)

Iz rotorleiding =  $96 \times 1,08 = 99 \text{ A}$ 

Onbelaste hulpstroomleidingen 0,5 mm<sup>2</sup>

Bedradingsschema

Zie bladzijde 40

